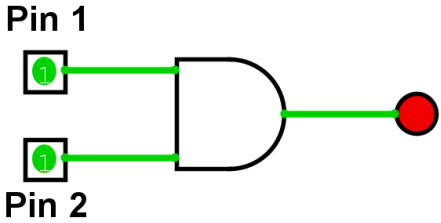
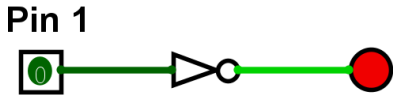


Lab 1


5:

	AND		
	1	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1

8:

	NOT	
	0	1
	1	0

10:

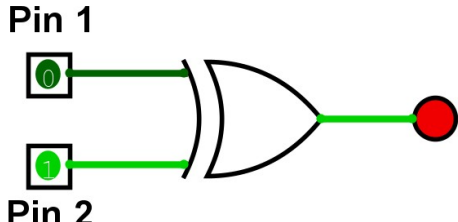
	XOR		
	0	0	0
	1	0	1
	0	1	1
	1	1	0


12:

XNOR gate is required and thus A and B are required to be the same for the result to be true. To write this in boolean algebraic form is done as follows:

$$A \odot B \text{ or } (A \cdot B) + (!A \cdot !B)$$

13:

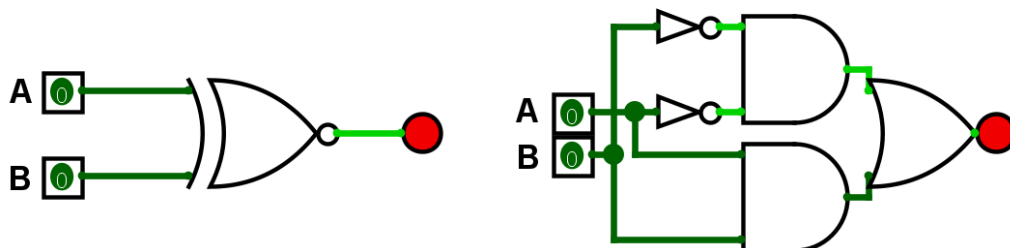

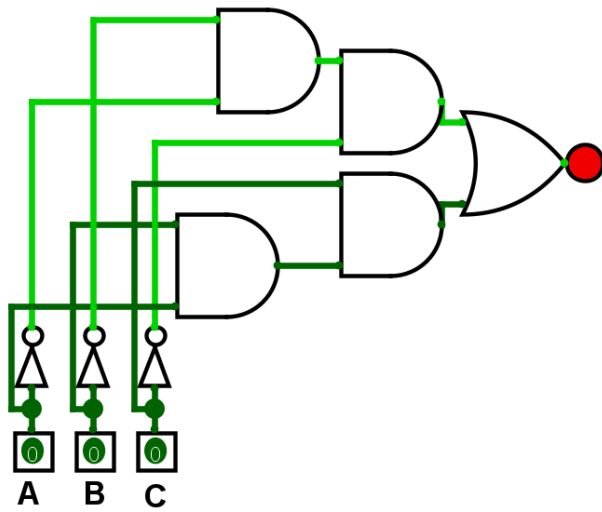15:

A	B	C	Output
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1